

浙江大学

本科实验报告

课程名称：计算机逻辑设计基础

姓 名：龙永奇

学 院：计算机科学与技术学院

系：本系

专 业：计算机科学与技术

学 号：3220105907

指导教师：董亚波

2023 年 12 月 19 日

浙江大学实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础 实验类型： 综合

实验项目名称： 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名： 龙永奇 专业： 计算机科学与技术 学号： 3220105907

同组学生姓名： 贾一多 指导老师： 董亚波

实验地点： 东 4-509 实验日期： 2023 年 12 月 7 日

一、实验目的和要求

1. 掌握寄存器传输电路的工作原理
2. 掌握寄存器传输电路的设计方法
3. 掌握 ALU 和寄存器传输电路的综合应用

二、实验内容和原理

内容：

1. 任务：基于 ALU 的数据传输应用设计

原理：

1. 寄存器

- 一组二进制存储单元
- 一个寄存器可以用于存储一系列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
- 能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

2. 采用门控时钟的寄存器

- 如果 Load 信号为 1，允许时钟信号通过，如果为 0 则阻止时钟信号通过
- 例如： 对于上升沿触发的边沿触发器或负向脉冲触发的边沿触发器：

 


图 2.1 采用门控时钟寄存器

3. 采用 Load 控制反馈的寄存器

进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：保证时钟的连续性，且选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容：

 


图 2.2 采用 Load 控制反馈的寄存器

```
reg [3:0] OUT;
.....
always @ (posedge clk) begin
    if (Load) OUT <= IN;
end
.....
```

4. 寄存器传输

➤ 寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理

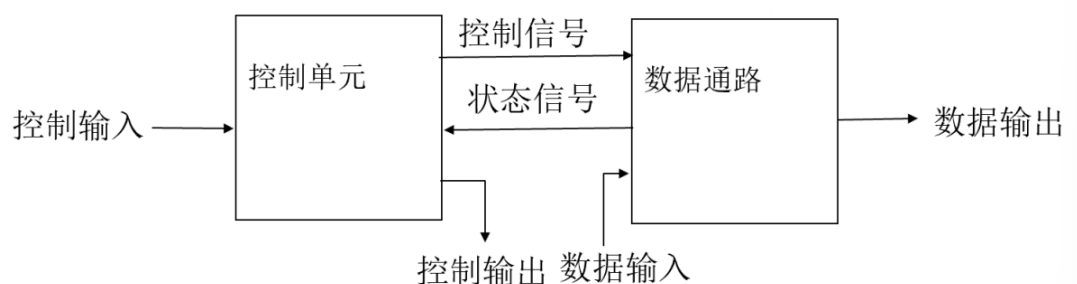


图 2.3 寄存器传输方式

- 三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制
- 基本操作:加载、计数、移位、加法、按位操作等

5. 采用寄存器传输原理的寄存器

- 功能：SW[2]拨动一次，计一次数
- Load 控制模块：在 SW[2]的上升沿产生 1 个时钟周期宽度的 Load 信号
- 自增/自减器可以用 4 位加减法器实现
- 功能：
 - SW[2]：寄存器加载
 - SW[0]：向上/下计数
 - SW[15]：寄存器清零

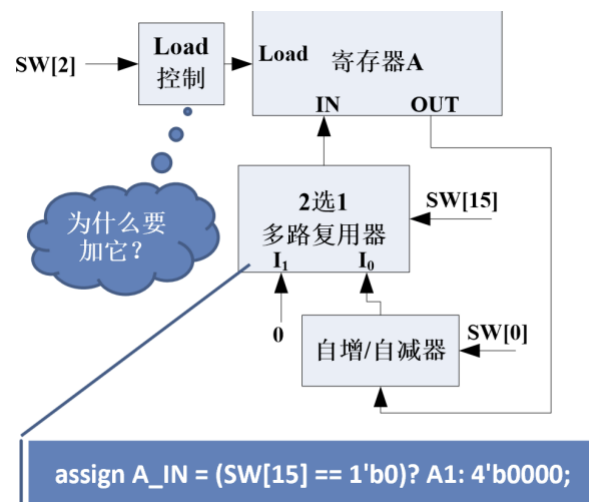


图 2.4 采用寄存器传输原理的寄存器示意图

 


图 2.5 对应波形图

```
module Load_Gen(
    input wire clk,
    input wire clk_1ms,
    input wire btn_in,
    output reg Load_out

```

```

);
initial Load_out = 0;
wire btn_out;
reg old_btn;
pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
always@(posedge clk) begin
    if ((old_btn == 1'b0) && (btn_out == 1'b1)) //btn 出现上升
沿
        Load_out <= 1'b1;
    else
        Load_out <= 1'b0;
end
always@(posedge clk) begin //保存上一个周期 btn 的状态
    old_btn <= btn_out;
end
endmodule

```

6. 基于多路选择器总线的寄存器传输

- 由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销
- 这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作



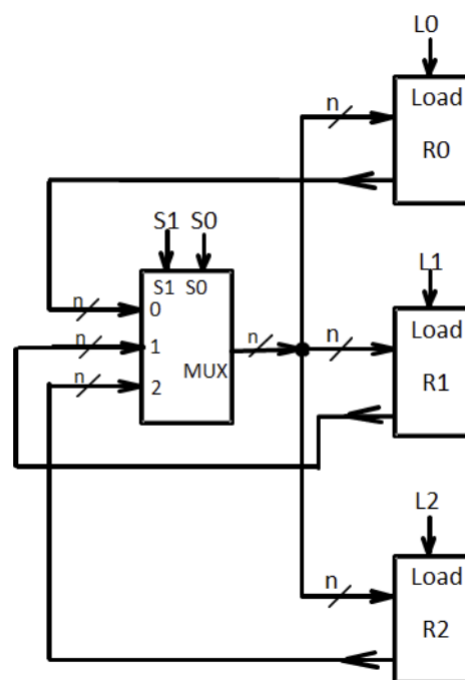


图 2.6 基于多路选择器总线的寄存器传输

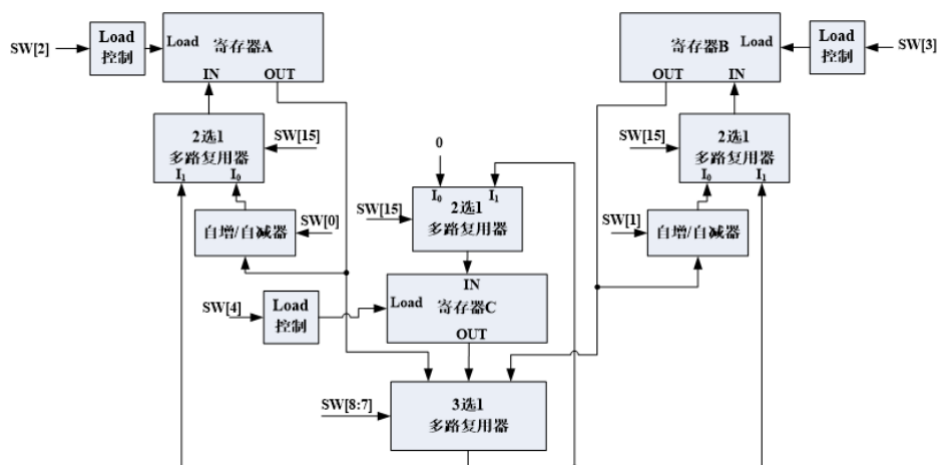

- SW[2]、SW[3]、SW[4]：更新 A、B、C 寄存器，更新的值由 SW[15] 和 SW[0]、SW[1] 决定
- SW[15]=0：通过向上/向下计数修改寄存器 A、B，对 C 清零
- SW[15]=1：A、B、C 寄存器之间相互传输，源寄存器由 SW[8:7] 确定

7. 寄存器传输应用设计

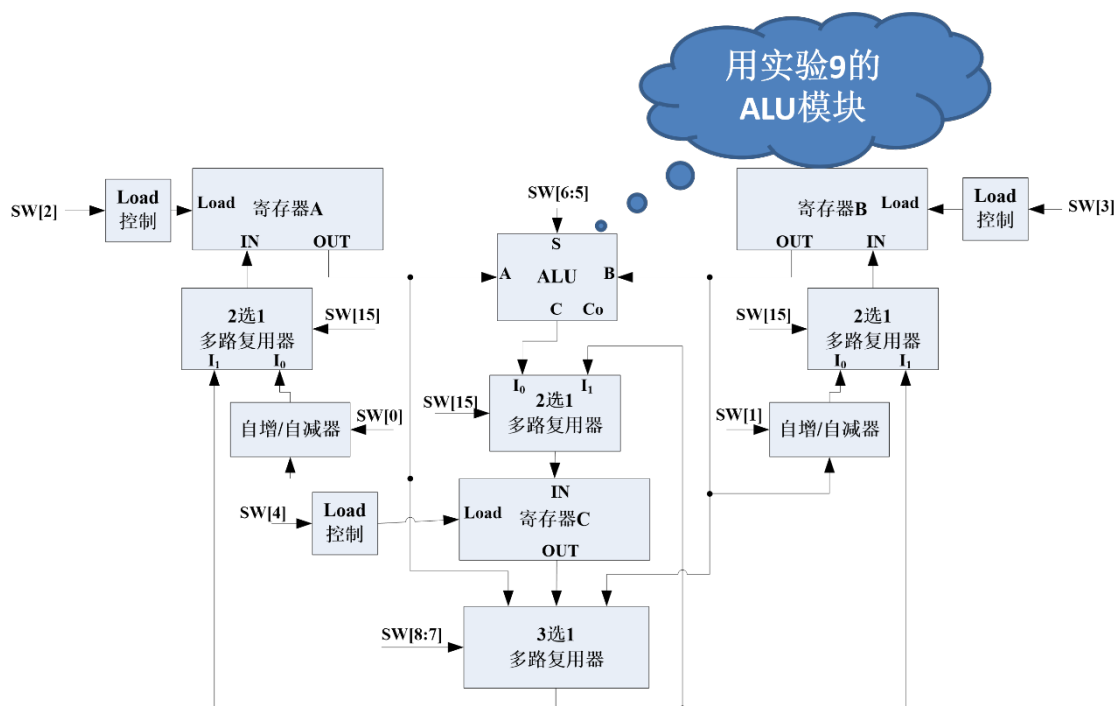

- 功能：在上一个任务基础上，可以用 A 与 B 的 ALU 计算结果初始化 C
- SW[15]=0：初始化寄存器 A、B，ALU 运算输出修改继寄存器 C

- SW[15]=1: A、B、C 寄存器之间相互传输

三、实验过程和数据记录

1. 采用寄存器传输原理设计计数器

(a)新建工程 MyRegCounter, Top Level Source 为 HDL

(b)新建 Verilog 类型源文件 MyRegister4b

(c)用 Verilog 代码方式设计, 输入代码如下:

```
`timescale 1ns / 1ps
module MyRegister4b(
    input wire clk,
    input [3:0] IN,
    input wire Load,
    output reg [3:0] OUT
);
    initial OUT = 0;
    always @ (posedge clk) begin
        if (Load) OUT <= IN;
    end
endmodule
```

(d)新建 Verilog 源文件 Load_Gen, 输入代码如下:

```
module Load_Gen(
    input wire clk,
    input wire clk_1ms,
    input wire btn_in,
    output reg Load_out
);
    initial Load_out = 0;
    wire btn_out;
    reg old_btn;
    pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
    always@(posedge clk) begin
        if ((old_btn == 1'b0) && (btn_out == 1'b1)) //btn 出现
        上升沿
            Load_out <= 1'b1;
        else
            Load_out <= 1'b0;
    end
    always@(posedge clk) begin //保存上一个周期 btn 的状态
```

```

        old_btn <= btn_out;
    end
endmodule

```

(e) 将之前设计的 clkdiv, AddSub4b 模块调入项目中

(f) 新建 Top 文件, 右键 Set as Top Module, 用 Verilog 代码方式设计, 输入代码如下:

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top(
    input clk,
    input [15:0] SW,
    output [3:0] AN,
    output [7:0] Segment
    output wire [15:0] num // new
);

    wire [3:0] Load_A, Co;
    wire [3:0] A, A_IN, A1;
    wire [31:0] clk_div;

    assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000}; // new

    MyRegister4b
RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A));
    Load_Gen
m0(.clk(clk), .clk_lms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load_out
(Load_A));
    clkdiv m3(clk, 1'b0, clk_div);
    AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A1));
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000;

    DispNum_sch m8(.clk(clk), .HEXS({A, A1, A_IN,
4'b0000}), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Se
gment(SEGMENT));
endmodule

```

(g) 建立仿真文件 Top_sim.v, 根据仿真要求:

修改 P13 的 Load_Gen 模块代码

去掉输入引脚: input wire clk_lms,

去掉按键去抖模块: pbdebounce p0(...)

新代码如下:


```

`timescale 1ns / 1ps
module Load_Gen(
    input wire clk,
    input wire clk_1ms,
    input wire btn_in,
    output reg Load_out
);
    initial Load_out = 0;
    wire btn_out;
    reg old_btn;
    //pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
    always@(posedge clk) begin
        if ((old_btn == 1'b0) && (btn_out == 1'b1))
            Load_out <= 1'b1;
        else
            Load_out <= 1'b0;
    end
    always@(posedge clk) begin
        old_btn <= btn_out;
    end
endmodule

```

完成任务一 Top 文件的仿真

P18 页去掉 DispNum m8(...)模块，不做数码管输出

模块输入端口增加 output wire [15:0] num,

模块输出端口去掉 AN 和 SEGMENT

模块内增加 assign num={A, A1, A_IN, 4'b0000};

把 A 寄存器、A 寄存器自增/自减 1 的结果，寄存器 A 输入这 3 个数据作为仿真结果输出 num

新代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top(
    input clk,
    input [15:0] SW,
    //output [3:0] AN,
    //output [7:0] Segment
    output wire [15:0] num // new
);

    wire [3:0] Load_A, Co;
    wire [3:0] A, A_IN, A1;

```

```

        wire [31:0] clk_div;

        assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000}; // new

        MyRegister4b
RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A));
        Load_Gen
m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load_out
(Load_A));
        clkdiv m3(clk, 1'b0, clk_div);
        AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A1));
        assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000;

        //DispNum_sch m8(.clk(clk), .HEXS({A, A1, A_IN,
4'b0000}), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Se
gment(SEGMENT));
endmodule

```

➤ 输入以下仿真代码：

SW[15]拨到 1，SW[2]上下一次，寄存器 A 清零

SW[15]拨到 0，SW[0]拨到 0，SW[2]上下拨动 1 次，寄存器 A 加 1。

在此过程中验证 A1、A_IN 和 A 的结果

SW[2]再拨动 1 次，A 寄存器再加 1

SW[0]拨到 1，SW[2]拨动 3 次，A 寄存器累积减 3

在上述过程中观察仿真波形里 num 总线输出结果，验证 A、A1、A_IN 的变化过程是否符合预期

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top_sim;

    // Inputs
    reg clk;
    reg [15:0] SW;

    // Outputs
    wire [15:0] num;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Top uut (
        .clk(clk),
        .SW(SW),
        .num(num)
    );
endmodule

```

```

);
initial begin
    SW = 0;

    SW[15] = 1;
    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;

    SW[15] = 0;
    SW[0] = 0;
    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;

    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;

    SW[0] = 1;
    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;
    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;
    SW[2] = 0; #50;
    SW[2] = 1; #50;
    #50;
end
always begin
    clk = 1; #5;
    clk = 0; #5;
end
endmodule

```

(h) 得到波形图如下:

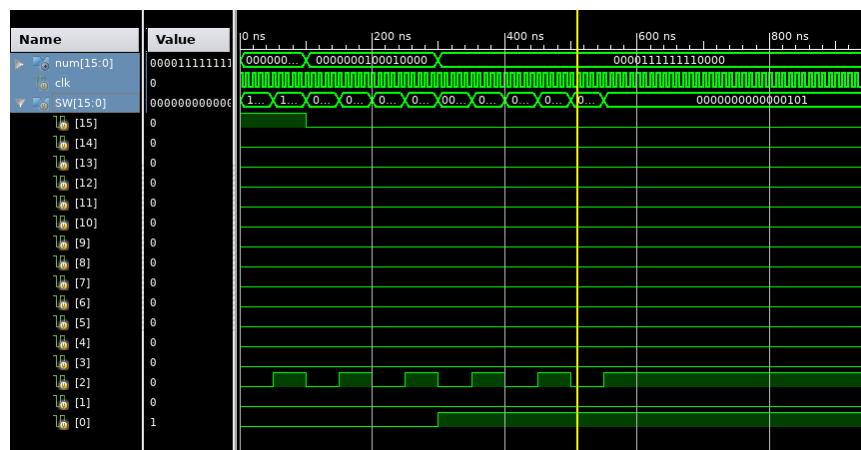


图 3.1 仿真波形图

2. 基于多路选择器总线的寄存器传输

- (a) 新建源文件 RegDataPathTrans, Top Level Source 为 HDL
- (b) 将之前设计的 clkdiv, MyRegister4b, Load_Gen, AddSub4b, Mux4to1b4, DispNum 模块调入工程中
- (c) 新建 Verilog 文件 Top, 右键 Set as Top Module, 用 Verilog 代码方式设计, 输入代码如下:

```
`timescale 1ns / 1ps
module Top(
    input clk,
    input [15:0] SW,
    output [3:0] AN,
    output [7:0] Segment
);

    wire [3:0] Load_A, Load_B, Load_C;
    wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
    wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
    wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
    wire [31:0] clk_div;
    wire [3:0] I1;

    clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);

    // Register A
    MyRegister4b
m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT));
    Load_Gen
m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load_out
(Load_A));
    AddSub4b
m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;

    // Register B
    MyRegister4b
m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B_OUT));
    Load_Gen
m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]), .Load_out
(Load_B));
    AddSub4b
m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I0));
```

```

        assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;

        // Register C
        MyRegister4b
m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
        Load_Gen
m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load_out
(Load_C));
        assign C_IN = (SW[15] == 1'b0)? I1: 4'b0000;

        Mux4to1b4
m9(.I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4'b0000), .S(SW[8:
7]), .o(I1));
        DispNum_sch m10(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT,
4'b0000}), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Se
gment(Segment));
endmodule

```

3. 基于 ALU 的数据传输应用设计

(a)新建工程 MyALUTrans, Top Level Source Type 使用 HDL

(b)将之前设计的 clkdiv, MyRegister4b, Load_Gen, AddSub4b,

Mux4to1b4, dispNum, myALU 模块调入项目

(c)Top 模块代码如下:

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top(
    input clk,
    input [15:0] SW,
    output [3:0] AN,
    output [7:0] Segment
);

    wire [3:0] Load_A, Load_B, Load_C, carry;
    wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
    wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
    wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
    wire [31:0] clk_div;
    wire [3:0] I1, I0;
    clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);

    // Register A
    MyRegister4b
m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT));

```

```

        Load_Gen
m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load_out
(Load_A));
        AddSub4b
m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;

    // Register B
    MyRegister4b
m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B_OUT));
        Load_Gen
m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]), .Load_out
(Load_B));
        AddSub4b
m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I0));
    assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;

    // Register C
    MyRegister4b
m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
        Load_Gen
m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load_out
(Load_C));
    assign C_IN = (SW[15] == 1'b0)? I1: I0;

    Mux4to1b4
m9(.I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4'b0000), .s(SW[8:
7]), .o(I1));
    myALU
m10(.S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(I0), .Co(carry));
    DispNum_sch m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT,
3'b000,
carry}), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segm
ent(Segment));
endmodule

```

(d) 建立 Top_sim 仿真文件，根据仿真要求：

不输出 AN 和 SEGMENT，增加 assign num={A, B, C, Bus}，并作为 Top 模块的输出引脚进行观察

Bus 是 3 选 1 多路复用器的输出结果，即为总线数据

➤ 修改 top 代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top(

```

```

        input clk,
        input [15:0] SW,
        //output [3:0] AN,
        //output [7:0] Segment
        output wire [15:0] num
    );

    wire [3:0] Load_A, Load_B, Load_C, carry;
    wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
    wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
    wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
    wire [31:0] clk_div;
    wire [3:0] I1, I0;

    assign num = {A_OUT, B_OUT, C_OUT, I1}; // new

    clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);

    // Register A
    MyRegister4b
m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A), .OUT(A_OUT));
    Load_Gen
m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[2]), .Load_out
(Load_A));
    AddSub4b
m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A_I0));
    assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;

    // Register B
    MyRegister4b
m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B), .OUT(B_OUT));
    Load_Gen
m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[3]), .Load_out
(Load_B));
    AddSub4b
m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]), .S(B_I0));
    assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;

    // Register C
    MyRegister4b
m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
    Load_Gen
m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .btn_in(SW[4]), .Load_out
(Load_C));

```

```

        assign C_IN = (SW[15] == 1'b0)? I1: I0;

        Mux4to1b4
m9( .I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT), .I3(4'b0000), .s(SW[8:
7]), .o(I1));
        myALU
m10( .S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(I0), .Co(carry));
        //DispNum_sch m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT,
C_OUT, 3'b000,
carry}), .LES(4'b0), .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segm
ent(Segment));
endmodule

```

控制 SW[15]、SW[0], 拨动 SW[2], 把 A 寄存器初始化到 0

控制 SW[15]、SW[0], 拨动 SW[2], 把 A 寄存器加到 3

类似控制方法, 把 B 寄存器减到 E

SW[6:5]置为 01, 控制 SW[15]和 SW[4], 把 C 寄存器初始化成 A-B

➤ 输入仿真激励代码如下:

```

`timescale 1ns / 1ps
module Top_sim;

    // Inputs
    reg clk;
    reg [15:0] SW;

    // Outputs
    wire [15:0] num;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    Top uut (
        .clk(clk),
        .SW(SW),
        .num(num)
    );

    initial begin
        SW = 0;
        SW[15] = 0;
        SW[0] = 0;
        SW[2] = 1; #50;
        SW[2] = 0; #50;

        SW[2] = 1; #50;
    end

```



```

        SW[2] = 0; #50;
        SW[2] = 1; #50;
        SW[2] = 0; #50;
        SW[2] = 1; #50;
        SW[2] = 0; #50; // add A to 3

        SW[1] = 1;
        SW[3] = 1; #50;
        SW[3] = 0; #50;
        SW[3] = 1; #50;
        SW[3] = 0; #50;

        SW[6:5] = 2'b01;
        SW[4] = 1; #50;
        SW[4] = 0; #50;

        SW[15] = 1;
        SW[8:7] = 2'b10;
        SW[2] = 1; #50;
        SW[2] = 0; #50;

        SW[8:7] = 2'b01;
        SW[4] = 1; #50;
        SW[4] = 0; #50;
    end

    always begin
        clk = 1; #5;
        clk = 0; #5;
    end

endmodule

```

(e)得到仿真波形图如下：

 


图 3.2 仿真波形图

4. 生成 bit 文件，下载到 SWORD 板上进行验证：

(a)通过 SW[15]，SW[0]，SW[2]初始化置 0：

 


图 3.3 初始化

(b) A 加到 0x3

 


图 3.4 加 1

 


图 3.5 加 2



图 3.6 加 3

(c) B 减到 0xE

 


图 3.7 B 减到 E

(d) 将 SW[6:5]置为 0 1, C 初始化为 A-B

 


图 3.8 $C = A - B$

(e)控制 SW[8:7]将 C 传给 A

 


图 3.9 $A \leq C$

(f)控制 SW[8:7]将 B 传给 C

 


图 3.10 $C \leq B$

四、实验结果分析

本次实验通过仿真并使用 SWORD 板进行验证，实验结果符合预期。

在实验过程中，我们发现 Load_Gen 产生信号是需要一定时间的，即存在延迟，由于我们的 clk 是硬件层面，周期很短，因此需要下一个上升沿才能进行数据的写入。

五、讨论与心得

本次实验多亏了老师的讲解，在按键防抖的过程中需要去掉 1ms 的引脚，

因为时间太短，扫描得太快，这个地方卡了好长时间。和同学们讨论之后发现需要改变 Load_Gen 模块中的 btn_out 改为 in，否则 num 就一直为 0（这个模块改了好多次啊），最后在仿真的时候波形才正确。

感谢老师、助教以及本组同学的帮助，本次实验顺利完成！