

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础

姓 名: 龙永奇

学 院: 计算机科学与技术学院

系: 本系

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3220105907

指导教师: 董亚波

2023 年 10 月 31 日

浙江大学实验报告

课程名称：____ 计算机逻辑设计基础 _____ 实验类型：____ 综合 _____

实验项目名称：____ 变量译码器设计及应用 _____

学生姓名：____ 龙永奇 _____ 专业：____ 计算机科学与技术 _____ 学号：____ 3220105907 _____

同组学生姓名：____ 孟德立 _____ 指导老师：____ 董亚波 _____

实验地点：____ 东 4-509 _____ 实验日期：____ 2023 年 10 月 19 日 _____

一、实验目的和要求

1. 掌握变量译码器的逻辑构成和逻辑功能
2. 用变量译码器实现组合函数
3. 采用原理图设计电路模块
4. 进一步熟悉 ISE 平台及下载实验平台物理验证

二、实验内容和原理

内容：

1. 原理图设计实现 74LS138 译码器模块
2. 用 74LS138 译码器实现楼道灯控制，具体功能和操作同实验四任务 1

原理：

1. 译码器是将一种输入编码转换成另一种编码的电路，即将给定的代码进行“翻译”并转换成指定的状态或输出信号（脉冲或电平）
2. 译码可分为：变量译码、显示译码
 - (a) 变量译码一般是将一种较少位输入变为较多位输出的器件，如 $2n$ 译码和 8421BCD 码译码
 - (b) 显示译码主要进行 2 进制数显示成 10 进制或 16 进制数的转换，可分为驱动 LED 和 LCD 两类
3. 变量译码器
 - (a) 变量译码器—74LS138
变量译码器是一个将 n 个输入变为 $2n$ 个最小项输出的多输出端的

组合逻辑电路。 n 通常在 26 4 之间。

 


图 2.1 变量译码器

74LS138 变量译码器功能表和引脚如下：

输入		译码器输出 (低电平有效)							
使能	变量	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
$G_{2A}G_{2B}$	ABC	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
$\times 11$	$\times \times \times$	1	1	1	1	1	1	1	1
$0 \times \times$	$\times \times \times$	1	1	1	1	1	1	1	1
100	000	0	1	1	1	1	1	1	1
100	001	1	0	1	1	1	1	1	1
100	010	1	1	0	1	1	1	1	1
100	011	1	1	1	0	1	1	1	1
100	100	1	1	1	1	0	1	1	1
100	101	1	1	1	1	1	0	1	1
100	110	1	1	1	1	1	1	0	1
100	111	1	1	1	1	1	1	1	0

 


图 2.2 译码器功能表和引脚

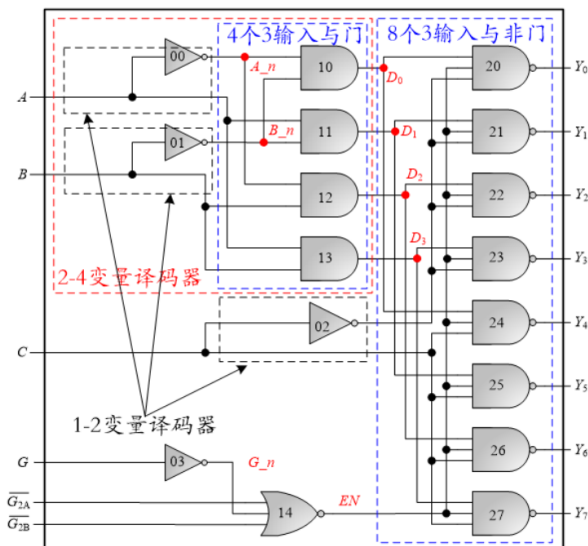


图 2.3 74LS138 门电路图

门电路图对应的 Verilog 代码如下：

```
module decoder_3_8(A, B, C, G, G2A, G2B, Y);
input wire A, B, C, G, G2A, G2B;
output wire [7:0] Y;
```

```


not    node_0_0(A_n, A),
      node_0_1(B_n, B),
      node_0_2(C_n, C),
      node_0_3(G_n, G);
and    node_1_0(D0, B_n, A_n),
      node_1_1(D1, B_n, A_n),
      node_1_2(D2, B_n, A_n),
      node_1_3(D3, B_n, A_n);
nor    node_1_4(EN, G_n, G2A, G2B);
nand   node_2_0(Y[0], EN, D0, C_n),
      node_2_1(Y[1], EN, D1, C_n),
      node_2_2(Y[2], EN, D2, C_n),
      node_2_3(Y[3], EN, D3, C_n),
      node_2_4(Y[4], EN, D0, C_n),
      node_2_5(Y[5], EN, D1, C_n),
      node_2_6(Y[6], EN, D2, C_n),
      node_2_7(Y[7], EN, D3, C_n);
endmodule

```

(b) 变量译码器—74LS139

74LS139 功能表和引脚如下：

□ 74LS139变量译码器功能表和引脚

 

浙江大学
Zhejiang University

输入		译码器输出 (低电平有效)			
使能	变量	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃
1	× ×	1	1	1	1
0	00	0	1	1	1
0	01	1	0	1	1
0	10	1	1	0	1
0	11	1	1	1	0

```

module decoder_2_4(B, A, G, Y);
..... //端口及变量定义
case({B,A})
    2'b00:Y=4'b0001;
    2'b01:Y=4'b0010;
    2'b10:Y=4'b0100;
    2'b11:Y=4'b0001;
endmodule

```

图 2.4 74LS139 译码器功能表和引脚

4. 用变量译码器实现楼道灯控制函数

变量译码器的输出对应所有输入变量的最小项组合，如果将函数转换成最小项和的形式，则可以用变量译码器实现函数的组合电路： $F = S_3 \bar{S}_2 \bar{S}_1 + S_3 \bar{S}_2 S_1 + S_3 S_2 \bar{S}_1 + S_3 S_2 S_1$

 


图 2.5 楼道灯控制实现电路图

三、实验过程和数据记录

3.1 原理图设计实现 74LS138 译码器模块

1. 设计实现 74LS138

(a) 在 ISE 中点击 File 选项卡，点击 New Project，工程名为

D_74LS138_SCH

(b) 在 Sources 窗口中右键选择 New Sources 新建源文件向导中选择源文件类型为 Schematic, 输入文件名 D_74LS138, 勾选 Add to Project

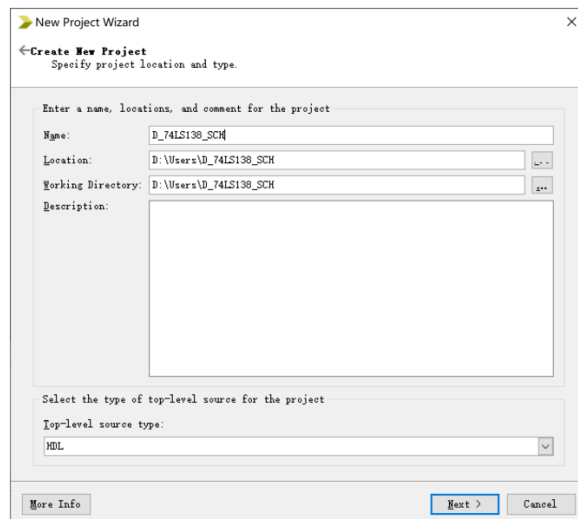


图 3.1 新建工程

(c) 点击 Next 直到创建完成，在 Sources 窗口双击新建文件进入编辑界面

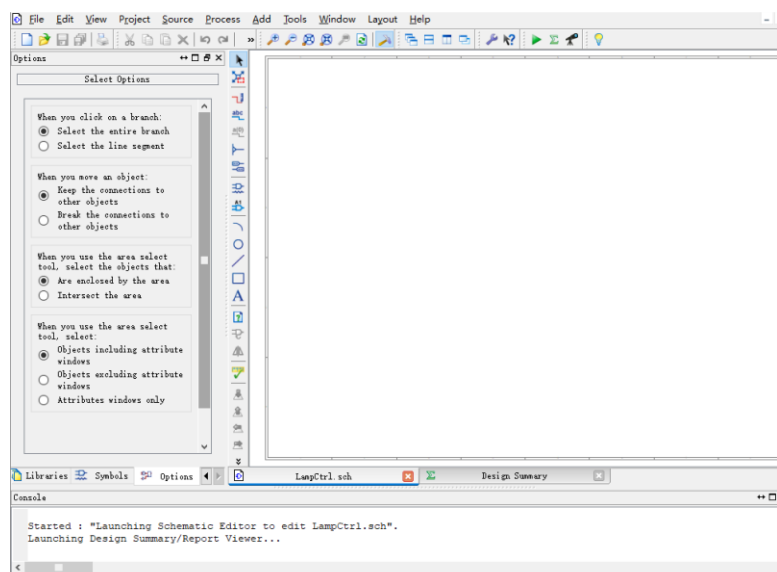


图 3.2 编辑窗口

(d)使用 Symbols 和 Schematic Editor 输入原理图如下：

 


图 3.3 原理图

(e)检查错误并查看电路的硬件描述代码

在 Sources 窗口中选择 Sources for:Synthesis/Implementation，选中 D_74LS138 图标，在 Processes 窗口 Processes 选项卡中展开 Design Utilities 双击Check Design Rules 无误后双击 View HDL Functional Model，如下图：

```

1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
2 // Copyright (c) 1995-2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
3 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
4 //
5 //
6 // Vendor: Xilinx
7 // Version : 14.7
8 // Application : sch2hdl
9 // Filename : D_74LS138.vf
10 // Timestamp : 10/18/2023 21:03:28
11 //
12 //
13 //
14 //Command: /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64/unwrapped/sch2hdl -intstyle ise -family kintex7 -verilog D_74LS138.vf -w /root/Xilinx_ISE_DS_
15 //Design Name: D_74LS138
16 //Device: kintex7
17 //Purpose:
18 // This verilog netlist is translated from an ECS schematic. It can be
19 // synthesized and simulated, but it should not be modified.
20 //
21 `timescale 1ns / 1ps
22
23 module D_74LS138(A,
24                 B,
25                 C,
26                 G,
27                 G2A,
28                 G2B,
29                 Y);
30
31     input A;
32     input B;
33     input C;
34     input G;

```

图 3.4 硬件描述代码

硬件描述代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps

module D_74LS138(A,
                 B,
                 C,
                 G,
                 G2A,
                 G2B,
                 Y);

    input A;
    input B;
    input C;
    input G;
    input G2A;
    input G2B;
    output [7:0] Y;

    wire XLXN_2;
    wire XLXN_4;
    wire XLXN_5;
    wire XLXN_6;
    wire XLXN_7;
    wire XLXN_8;
    wire XLXN_11;
    wire XLXN_12;
    wire XLXN_48;

    INV XLXI_1 (.I(A),

```

```

        .O(XLXN_11));
INV  XLXI_2 (.I(B),
        .O(XLXN_12));
AND2  XLXI_3 (.I0(XLXN_12),
        .I1(XLXN_11),
        .O(XLXN_2));
AND2  XLXI_4 (.I0(XLXN_12),
        .I1(A),
        .O(XLXN_4));
AND2  XLXI_5 (.I0(B),
        .I1(XLXN_11),
        .O(XLXN_5));
INV  XLXI_7 (.I(G),
        .O(XLXN_48));
NOR3  XLXI_8 (.I0(G2B),
        .I1(G2A),
        .I2(XLXN_48),
        .O(XLXN_8));
NAND3 XLXI_9 (.I0(XLXN_7),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_2),
        .O(Y[0]));
NAND3 XLXI_10 (.I0(XLXN_7),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_4),
        .O(Y[1]));
NAND3 XLXI_11 (.I0(XLXN_7),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_5),
        .O(Y[2]));
NAND3 XLXI_12 (.I0(XLXN_7),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_6),
        .O(Y[3]));
NAND3 XLXI_13 (.I0(C),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_2),
        .O(Y[4]));
NAND3 XLXI_14 (.I0(C),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_4),
        .O(Y[5]));
NAND3 XLXI_15 (.I0(C),
        .I1(XLXN_8),

```



```

        .I2(XLXN_5),
        .O(Y[6]));
    NAND3 XLXI_16 (.I0(C),
        .I1(XLXN_8),
        .I2(XLXN_6),
        .O(Y[7]));
    AND2 XLXI_17 (.I0(B),
        .I1(A),
        .O(XLXN_6));
    INV XLXI_19 (.I(C),
        .O(XLXN_7));
endmodule

```

2. 建立基准测试波形文件

(a) 在 New Source 中创建文件名为 D_74LS138_sim, 勾选 Add to Project
 选择 D_74LS138 模块, 点击 Next, 在 Summary 窗口再点击 Finish,
 进入 D_74LS138sim.v 编辑窗口

(b) 仿真激励输入

在源文件中添加以下代码:

```

`timescale 1ns / 1ps
module D_74LS138_D_74LS138_sch_tb();
// Inputs
    reg C;
    reg B;
    reg A;
    reg G2A;
    reg G2B;
    reg G;
// Output
    wire [7:0] Y;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
    D_74LS138 UUT (
        .C(C),
        .B(B),
        .A(A),
        .G2A(G2A),
        .G2B(G2B),
        .G(G),
        .Y(Y)
    );
// Initialize Inputs

```

```

// `ifdef auto_init
integer i;
initial begin
    C = 0;
    B = 0;
    A = 0;
    G = 1;
    G2A = 0;
    G2B = 0;
    #50;
    for (i=0; i<=7;i=i+1) begin
        {C,B,A} = i;
        #50;
    end
    assign G = 0;
    assign G2A = 0;
    assign G2B = 0;
    #50;

    assign G = 1;
    assign G2A = 1;
    assign G2B = 0;
    #50;

    assign G = 1;
    assign G2A = 0;
    assign G2B = 1;
    #50;
end
endmodule

```

可得到如下波形图，点击调节缩放按钮直至出现完整波形：

 


图 3.5 仿真波形图

3. 生成逻辑符号图

(a) Create Schematic Symbol

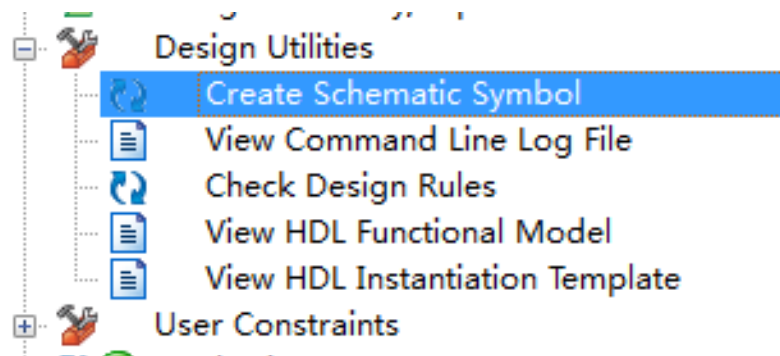


图 3.6 Create Schematic Symbol

(b) 符号图位于工程根目录

自动生成的符号可修改：可以用 Tools 菜单的 Symbol Wizard，也可以打开 .sym 文件直接修改

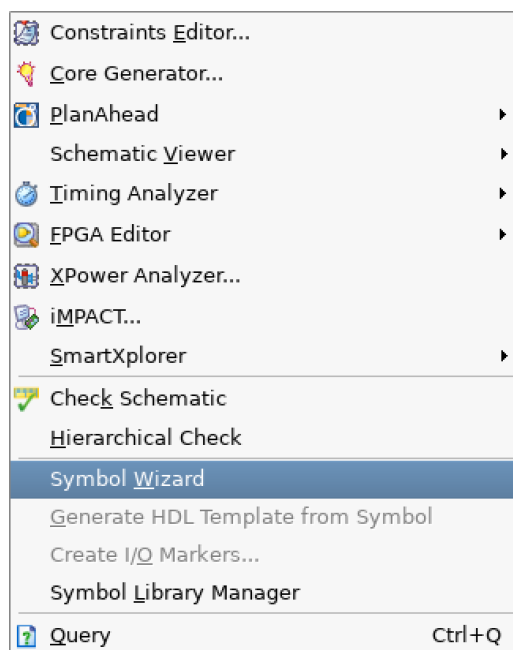


图 3.7 Symbol Wizard

(c) 在新工程中使用，把 .sym 和 .sch 复制到对应工程目录

4. 验证 D_74LS138

(a) 新建工程 “D_74LS138_Test”

(b) 新建 Schematic 文件 “D_74LS138_Test”

(c) 复制 D_74LS138. sym 和 .sch 到工程目录：

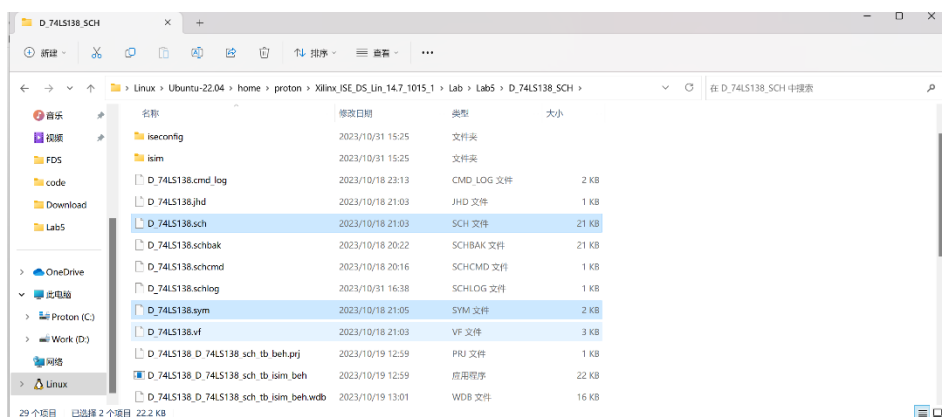


图 3.8 .sym 和.sch

右键单击 Source 面板，单击 Add New Source 将这两个文件加入 Project 需要注意的是我们在选择添加文件时要选择 All Files，这样才能看到.sym 文件。

(d)在 symbol 框里的第一个元件就是 D_74LS138：

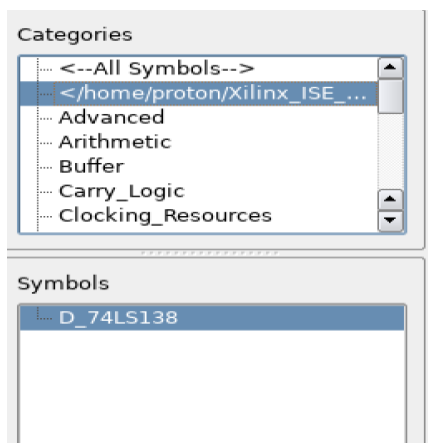


图 3.9 D_74LS138 元件

(e)用拨盘开关控制模块的输入，用 LED(7:0)作为模块的输出，验证模块的功能。在.sch 中绘制测试电路，具体的电路图如下：

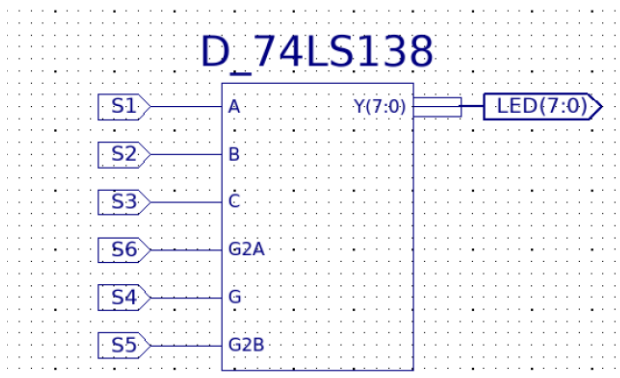


图 3.10 LED(7:0) 电路图

在 D_74LS138 模块上点右键，在菜单的 Symbol->Push into Symbol
可以参看模块的原理图：

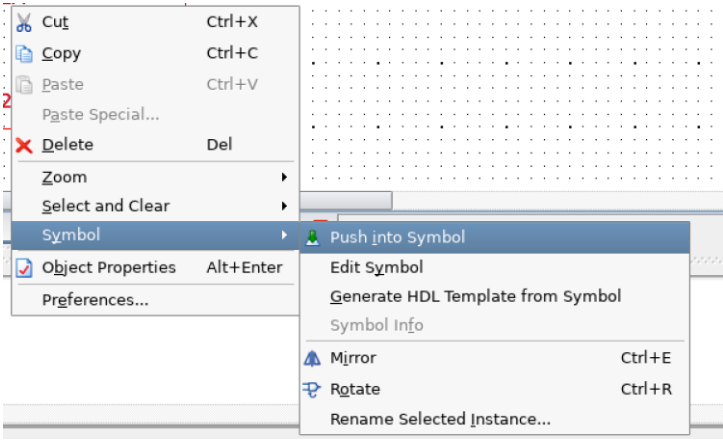


图 3.11 查看原理图

空白处右键菜单里的 Pop to calling Schematic 回到上层模块：

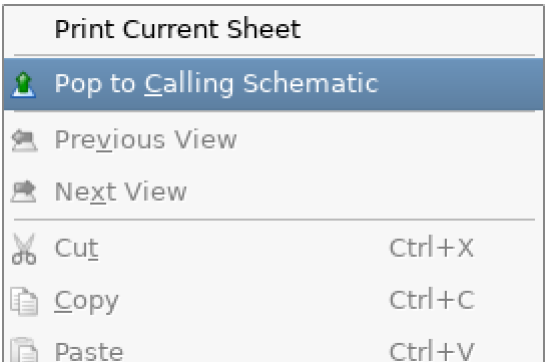


图 3.12 回到上层模块

5. 下载到 SWORD 板验证

(a) 建立 K7.ucf 文件，代码如下：

```
NET "S1" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S2" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S3" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S4" LOC = AA12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S5" LOC = Y13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S6" LOC = Y12 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "LED[0]" LOC = W23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[1]" LOC = AB26 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[2]" LOC = Y25 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[3]" LOC = AA23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[4]" LOC = Y23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[5]" LOC = Y22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[6]" LOC = AE21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "LED[7]" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```

(b) 点击 Generate Programming File, 生成二进制 bit 文件。可以在 Design Summary 中查看 Pinouts Report:

	Pin Number	Pin Name	Pin Usage	Direction	IO Standard	IO Bank Number	Drive (mA)	Slew Rate	Termination	IOB Delay	Voltage	Constraint	IO Register	Signal Integrity
1	W23	LED<...	IOB33 IO_L8P_T1_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
2	AB26	LED<...	IOB33 IO_L9P_T1_DQS_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
3	Y25	LED<...	IOB33 IO_L10P_T1_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
4	AA23	LED<...	IOB33 IO_L11P_T1_SRCC_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
5	Y23	LED<...	IOB33 IO_L12P_T1_MRCC_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
6	Y22	LED<...	IOB33 IO_L13P_T2_MRCC_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
7	AE21	LED<...	IOB33 IO_L19N_T3_VREF_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
8	AF24	LED<...	IOB33 IO_L20P_T3_12	OUTPUT	LVCMO...	12	12	SL...				LOCATED	NO	NONE
9	AA10	S1	IOB IO_L14P_T2_SRCC_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
10	AB10	S2	IOB IO_L14N_T2_SRCC_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
11	AA13	S3	IOB IO_L16P_T2_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
12	AA12	S4	IOB IO_L16N_T2_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
13	Y13	S5	IOB IO_L18P_T2_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
14	Y12	S6	IOB IO_L18N_T2_33	INPUT	LVCMO...	33						LOCATED	NO	NONE
15	Y26		IOB... IO_L10N_T1_12	UNUSED		12								
16	Y24		VCCO_12			12					3.30			
17	Y21		IOB... IO_L15N_T2_DQS_12	UNUSED		12								
18	Y20		IOB33 IO_25_12	UNUSED		12								
19	Y19		GND											
20	Y18		IOB... IO_L19N_T3_VREF_32	UNUSED		32								
21	Y17		IOB... IO_L19P_T3_32	UNUSED		32								

图 3.13 Pinouts Report

(c) 按照实验 4 的步骤将二进制 bit 文件发送到实验板上。验证结果如下: 其中 S1, S2, S3, G, G2B, G2A 分别对应从右往左的第 1、2、3、4、5、6 个开关。

ENABLE = 0 时:

a) G = 0 时, 无论 S₁ S₂ S₃ 状态如何, 灯都不会改变, 下图选取三个开关 index 分别为 001、010、111 时灯的亮灭状态:



图 3.14 idx=001



图 3.15 idx=010



图 3.16 idx=111

b) G = 1 时, 若至少有一个 G_{2A} 或 G_{2B} 开关为 1, 则灯也不会变化, 下图选取三个开关 index 分别为 100、010、111 时灯的亮灭状态



图 3.17 idx=100



图 3.18 idx=010



图 3.19 idx=111

ENABLE = 1 时:

即 $G = 1$ 且 $G_{2A} = G_{2B} = 0$, 此时可通过改变三个开关控制灯的亮灭, 实际验证如下:



图 3.20 000



图 3.21 001



图 3.22 010

 


图 3.23 011



图 3.24 100

 


图 3.25 101



图 3.26 110



图 3.27 111

3.2 实现楼道灯控制

1. 设计实现楼道灯电路

(a) 新建工程 LampCtrl138

(b) 复制 D_74LS138. sym 和 .sch 文件到工程目录并加入工程 (Add Source)

(c) 在 Symbols 框里的第一个元件, 就是之前设计的译码器 D_74LS138

(d) 根据实验原理, 用原理图输入的方式输入如下电路原理图:

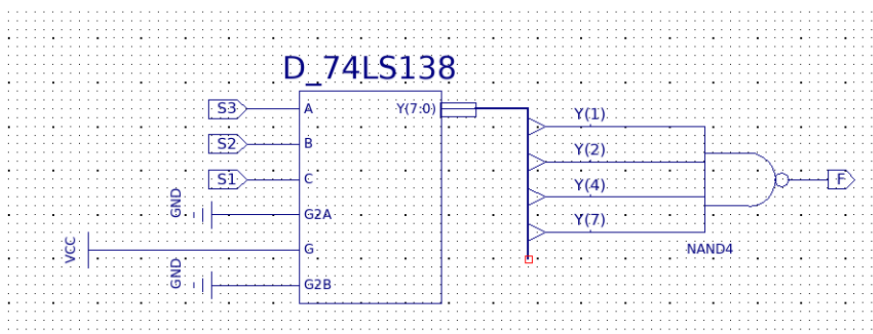


图 3.28 楼道灯控制电路原理图

2. 模拟仿真

(a) 创建 New Sources, 新建源文件类型为 Verilog Test Fixture, 输入

文件名 LampCtrl138_sim, 并勾选 Add to Project.

(b) 双击进入文件添加仿真代码如下:

```
`timescale 1ns / 1ps
module LampCtrl138_LampCtrl138_sch_tb();
    reg S2;
    reg S3;
    reg S1;
    wire F;
    LampCtrl138 UUT (
        .S3(S3),
        .S2(S2),
        .S1(S1),
        .F(F)
    );
    integer i;
    initial begin
        for (i = 0; i <= 8; i = i + 1)
            begin{S3, S2, S1} <= i;
            # 50;
            end
    end
end
endmodule
```

(c) 在 View 窗口选择 Simulation, 选择文件并点击 Simulate Behavioral Model, 得到如下波形:

 


图 3.29 仿真波形

3. 下载到 SWORD 板验证

(a) 建立 K7.ucf 文件, 代码如下:

```
NET "S1" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S2" LOC = AB10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "S3" LOC = AA13 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
```

(b) 点击 Generate Programming File, 生成二进制 bit 文件

(c) 按照实验 4 的步骤将 bit 文件发送到实验板上。根据引脚约束文件, S1, S2, S3 分别对应从左往右的第 1、2、3 个开关, 结果如下:



图 3.30 000



图 3.31 001



图 3.32 010



图 3.33 011



图 3.34 100



图 3.35 101



图 3.36 110



图 3.37 111

四、实验结果分析

本次实验从楼道灯控制这一问题出发，通过变量编码器的应用，依次完成硬件电路图设计、仿真模拟、开发板测试三个步骤

1. 电路图绘制与硬件描述代码

本次实验中所使用的电路图来自课程 PPT，通过电路图生成硬件描述代码后，将代码与图中各组件依次对应，使用了多个逻辑门和反相器(INV)来实现开关信号和 LED 输出之间的逻辑关系：

- (a) INV 用于对输入信号取反
- (b) AND3 用于实现三个输入信号的与逻辑运算
- (c) OR4 用于实现四个输入信号的或逻辑运算。

2. 仿真模拟

- (a) 第一个仿真激励代码令 $ENABLE=1$ ，译码器随输入改变而改变，并用循环的方式依次遍历真值表，因此能观察到对应编号的灯也随之关闭，输出结果与预期相同。
- (b) 第二个仿真激励输入的代码是令 $S1, S2, S3$ 从 0, 0, 0 变换到 1,

1, 1, 用循环逐次遍历真值表。仿真波形图与对应输出结果与预期相同。

3. 开发板验证

当 $ENABLE = 1$ 时，三个开关以任意组合输入，对应的灯会熄灭，实现了译码器功能。当 $ENABLE = 0$ 时，灯不受开关影响。

实验二结果与实验一相同，灯均在偶数个开关闭合时熄灭，奇数个开关闭合时亮起。符合预期结果。

五、讨论与心得

本次实验前已经按照 PPT 将实验内容大体完成，在实验课程中仅需上板实验即可，因此节省了大量的时间。第二次上板实验让我对 Verilog 语言以及代码与硬件之间的关系有了进一步的了解，期望在下次实验课中继续努力，同时也感谢老师、助教以及同组同学的帮助！